
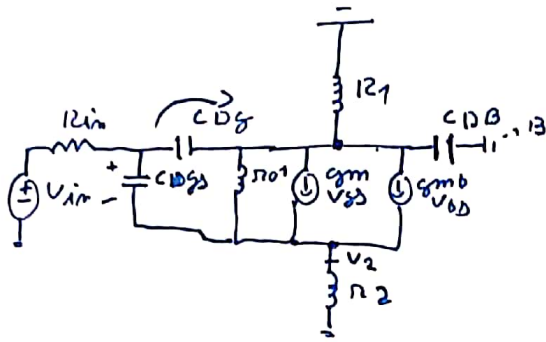


Degenerated common source

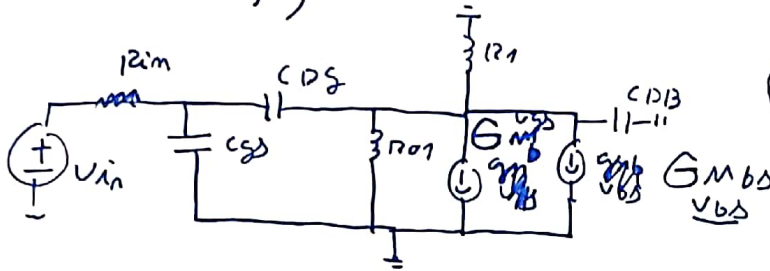

} }



} }

"equivalent circuit"

$$E_{mDC} \rightarrow v_{out} = 0$$

$$I_0 = g_m v_{gs}$$

$$G_M = \frac{v_{in}}{r_{in} + Z_{eq1} + R_2} \rightarrow \text{equivalent circuit Transconductance}$$

$$\frac{g_{m1}}{g_{m1}C_{DS} + 1} = Z_{eq1}$$

$$v_{gs} = \frac{R_1}{r_{in} + Z_{eq1} + R_2} \times \frac{1}{Z_{eq1}} \times v_{in}$$

$$G_M = \frac{Z_{eq1} v_{in} g_{m1}}{r_{in} + Z_{eq1} + R_2}$$

without Body effect

with Body effect

$$G_M = I_0 = \frac{Z_{eq1} v_{in} g_{m1}}{r_{in} + Z_{eq1} + R_2} - \frac{R_2 v_{in} g_{mbs}}{r_{in} + Z_{eq1} + R_2}$$

with Body effect

G_M G_{MB}

To simplify

The rest is equal to a normal
CS resistive stage
But with G_M and G_{MB}